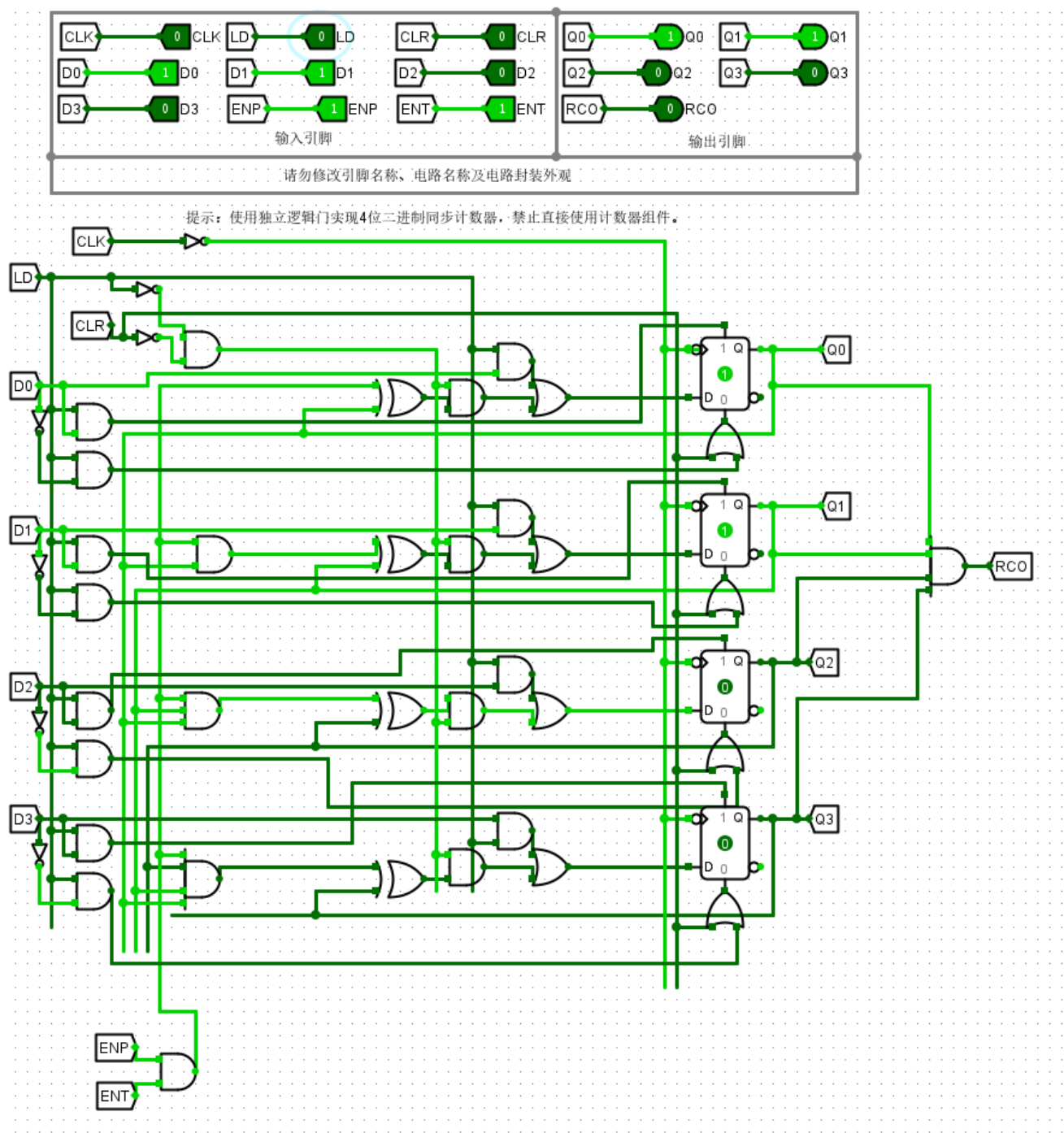


实验报告

思考题


1.修改同步计数器电路设计，实现异步清零和异步置数的4位计数器，并说明该计数器的应用特性。



提示：使用独立逻辑门实现4位二进制同步计数器，禁止直接使用计数器组件。


如图是该需求的实现，需要把CLR直接接到置数端，并在LD为1时候把D0-D3信号接入置数端即可。

2.如何仅利用4位同步加法计数器在不增加其它逻辑门的情况下，实现模10计数器。

 

如图是需求的实现，当计数器计数到8时激活LD端，在下一个时钟周期将寄存器中的数据置为15，这样形成了10为周期的模10计数器。


3.利用 4 位移位寄存器设计 8 位二进制伪随机序列电路，写出输出序列值。

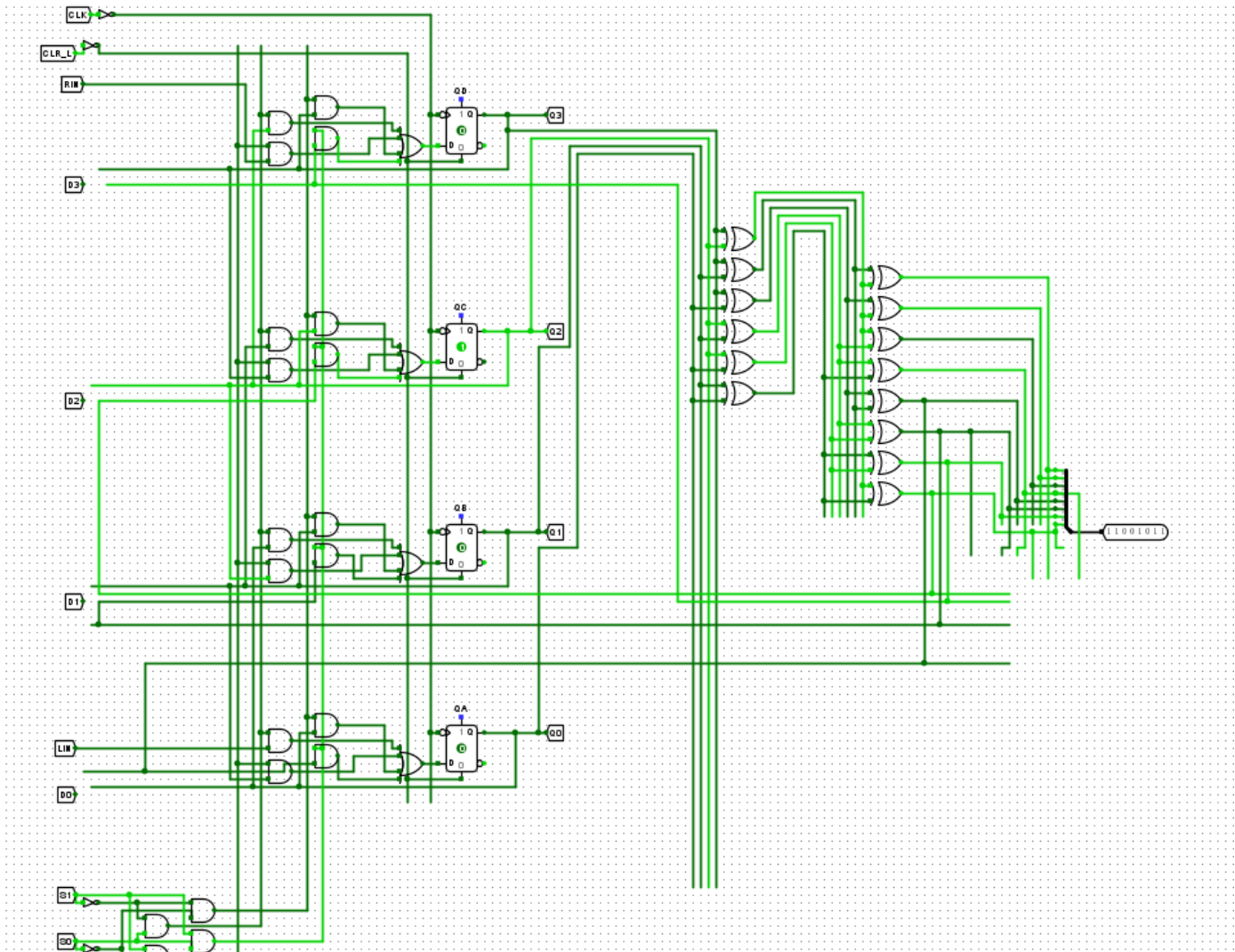

如图是需求的解决，提供一个4位种子，在输出端添加若干异或门，并将输出端的若干数据重新输入，经过电路形成8位伪随机数

对于种子0100，生成的随机数为11001011、11110101、10111010.....

4.如何实现寄存器堆的写后读功能。

 

实现如图，把RA与WR进行比较，如果相同则输出即将写入的数据，如果不同，则输出当前对应寄存器中的数据，这样就实现了先写后读的操作

3.利用 4 位移位寄存器设计 8 位二进制伪随机序列电路，写出输出序列值。

基本信息

实验名称：同步时序部件设计 实验人：241220071葛家韬

实验目的

- 1. 掌握时序逻辑电路设计的基本方法。
- 2. 掌握计数器和移位寄存器的设计方法和应用。
- 3. 掌握无符号乘法器的设计方法。
- 4. 掌握寄存器堆的设计方法。
- 5. 掌握数字时钟的设计方法。
- 6. 掌握数字系统的设计方法。

实验环境

Logisim 2.16

实验内容

1.计数器实验

(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

4位同步计数器通过4个D触发器级联实现，每个触发器代表一个二进制位（ $Q_0 \sim Q_3$ ）。同步特性体现在所有触发器的时钟端（CLK）并联，由同一时钟信号驱动，确保状态更新同步进行，避免异步计数器的“竞争冒险”问题。

实验电路较为简单，不需要顶层模块设计图。

(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。实验电路无模块化设计，不需要原理图。

电路的引脚情况如下：

 


图1.1 4位同步计数器封装情况

 


图1.2 4位同步计数器电路图

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。

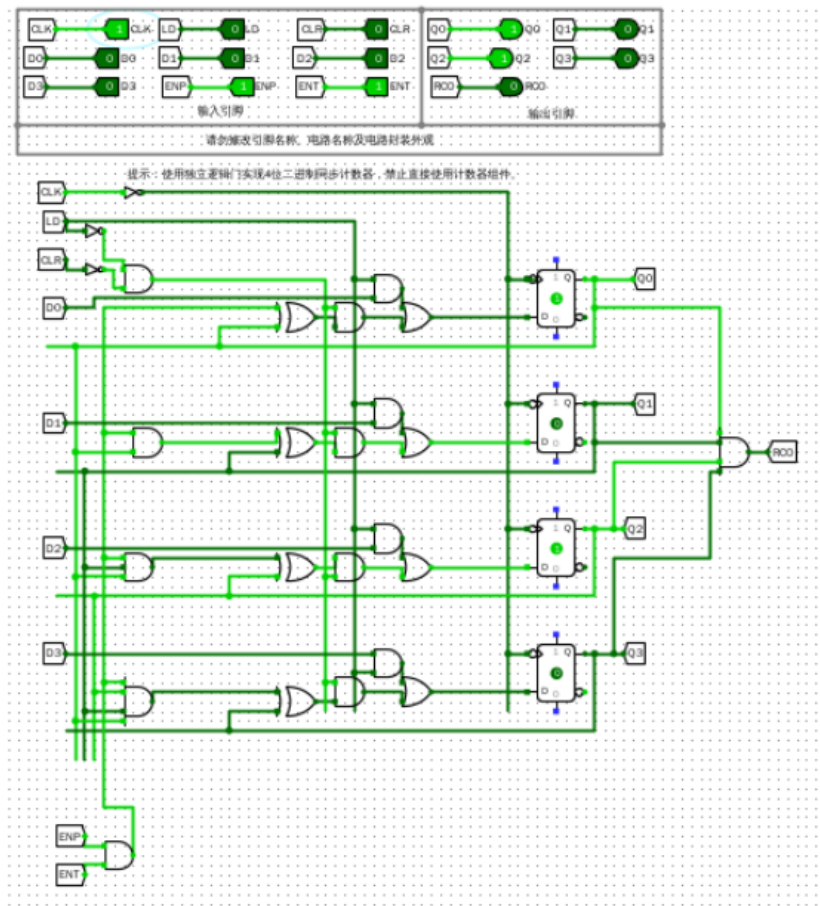


图1.3 4位同步计数器仿真测试图一

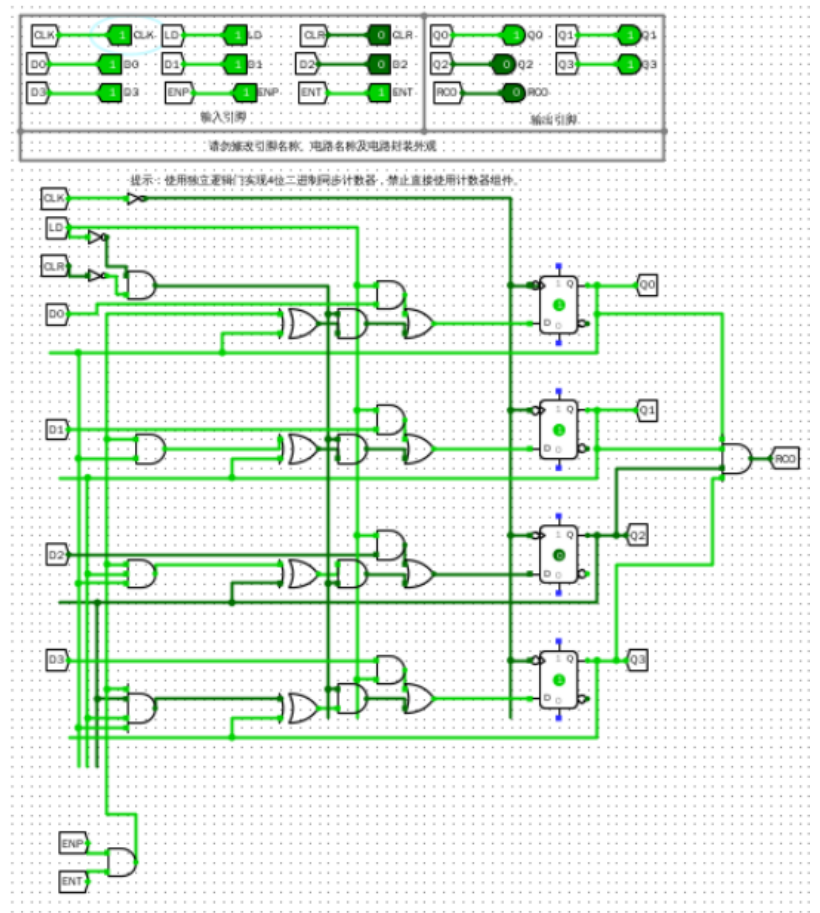


图1.4 4位同步计数器仿真测试图2

典型状态真值表

Cnt	LD	CLR	ENP	ENT	D	Q	RCO
00	1	0	0	0	c	0	0
01	0	0	1	1	0	c	0
02	0	0	1	1	0	d	0
03	0	0	1	1	0	e	0
04	0	0	1	1	0	f	1
05	0	0	1	1	0	0	0
06	0	0	1	1	0	1	0
07	0	1	0	0	0	2	0
08	0	0	1	1	0	0	0
09	0	0	1	1	0	1	0
0a	1	0	0	0	0	2	0
0b	0	0	1	1	0	0	0
0c	0	0	1	1	0	1	0
0d	0	0	1	1	0	2	0
0e	0	0	1	1	0	3	0
0f	0	0	1	1	0	4	0
10	0	0	1	1	0	5	0
11	0	0	1	1	0	6	0
12	0	0	1	1	0	7	0
13	0	0	1	1	0	8	0
14	0	0	1	1	0	9	0
15	0	0	1	1	0	a	0
16	0	0	1	1	0	b	0
17	0	0	1	1	0	c	0
18	0	0	1	1	0	d	0
19	0	0	1	1	0	e	0
1a	0	0	1	1	0	f	1
1b	0	0	1	1	0	0	0
1c	1	0	1	1	e	1	0
1d	0	0	1	1	0	e	0
1e	0	0	1	1	0	f	1
1f	0	0	1	1	0	0	0

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

1. 在采用 D触发器 和 JK触发器 设计 4位同步计数器 时，两者的实现方式存在明显差异。D触发器 需要外部组合逻辑电路预先计算每个触发器的输入信号，依赖逻辑门控制状态转换，电路结构稍复杂但逻辑清晰。JK触发器 由于自带保持、翻转功能，只需将J、K端并联并连接低位信号，无需额外异或门，电路更简洁但时序分析需更谨慎。
2. 最初错误地将JK触发器的异或逻辑直接套用到D触发器，导致计数异常。经检查发现，JK触发器只需将J、K端并联并连接低位与信号即可实现翻转。通过重新分析真值表并对比两种触发器的特性，最终纠正了逻辑设计错误，使计数器正常工作。这一过程让我更理解了触发器的工作机制和同步时序电路的设计要点。

2.移位寄存器实验

(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

4位移位寄存器的设计基于4个D触发器级联，前一级输出（Q）接后一级输入（D）。时钟信号（CLK）同步控制所有触发器，每个上升沿将数据右移一位：串行输入（DSI）→Q0→Q1→Q2→Q3→串行输出（DSO）。并行输出（Q0-Q3）可实时读取数据，清零端（CLR）实现寄存器复位。加入方向控制逻辑可扩展为双向移位寄存器，支持左移/右移功能。

实验电路的功能表如下：

表 3.2 4 位移位寄存器功能表

功能	输入			下一个状态			
	CLR	S1	S0	Q3*	Q2*	Q1*	Q0*
清零	0	x	x	0	0	0	0
保持	1	0	0	Q3	Q2	Q1	Q0
右移	1	1	0	RIN	Q3	Q2	Q1
左移	1	0	1	Q2	Q1	Q0	LIN
装载	1	1	1	D3	D2	D1	D0

图2.1 4位移位寄存器功能表

(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。

实验电路无模块化设计，不需要原理图。

实验的引脚情况如下：

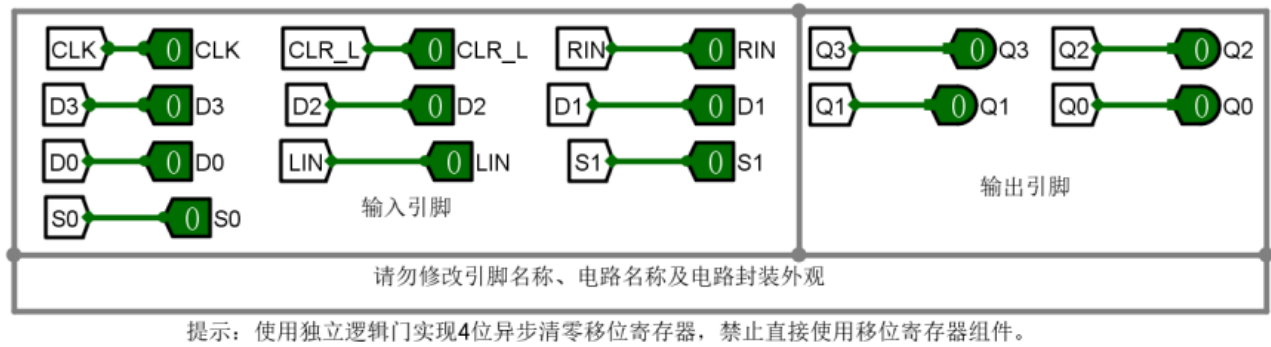


图2.2 4位移位寄存器封装情况

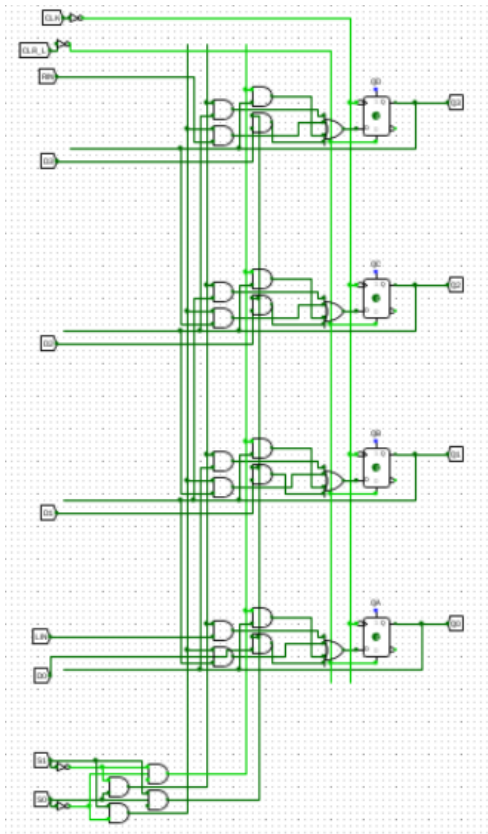


图2.3 4位移位寄存器电路图

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。

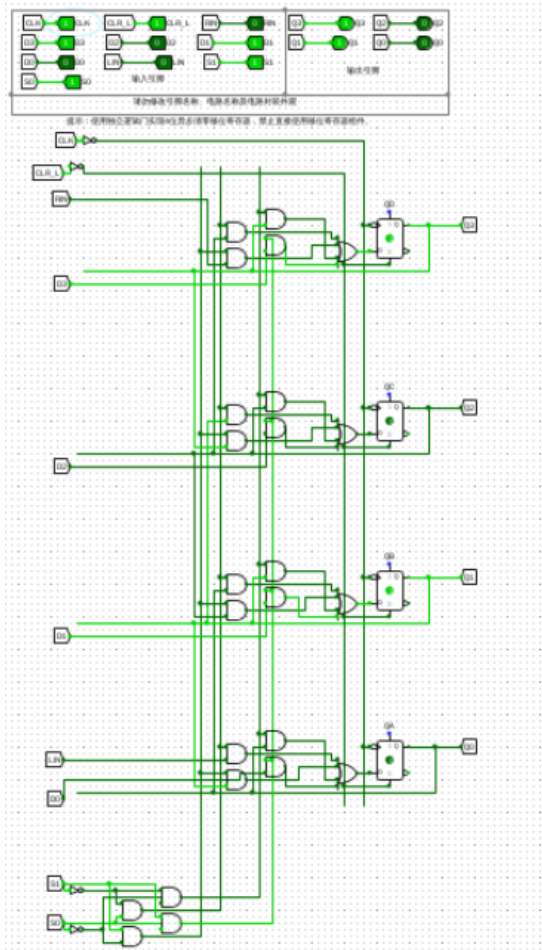


图2.3 4位移位寄存器仿真测试图一

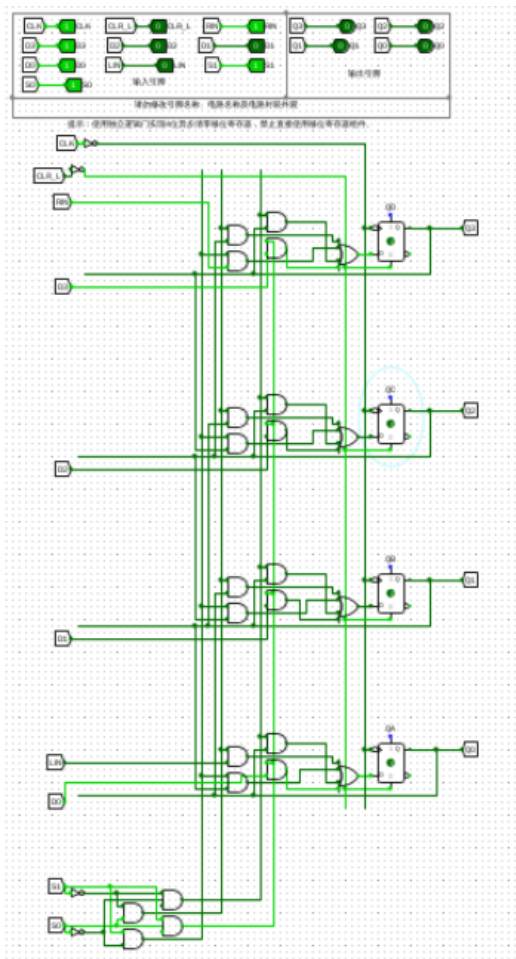


图2.3 4位移位寄存器仿真测试图二

典型状态真值表

Cnt	CLR_L	RIN	D3	D2	D1	D0	LIN	S1	S0	Q3	Q2	Q1	Q0
00	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
01	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
02	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
03	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
04	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
05	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
06	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
07	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
08	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
09	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0a	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
0b	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0c	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0d	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0e	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0f	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0

Cnt	CLR_L	RIN	D3	D2	D1	D0	LIN	S1	S0	Q3	Q2	Q1	Q0
11	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
12	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
13	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
14	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
15	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
16	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
17	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
19	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
1a	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1c	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
1d	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
1e	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
1f	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

1. 设计过程中，我最初经常混淆左移和右移的逻辑方向。由于对数据流向理解不够清晰，我在连接触发器时错误地将高位输出（如Q3）接回低位输入（D0），导致数据左移而非预期的右移。经过多次调试和波形分析后，我重新梳理了移位逻辑：右移应为 $D0 \leftarrow DSI$ （串行输入）， $D1 \leftarrow Q0$ ， $D2 \leftarrow Q1$ ， $D3 \leftarrow Q2$ ；而左移则需反向连接（ $D3 \leftarrow DSI$ ， $D2 \leftarrow Q3$ ，以此类推）。通过修正触发器的级联顺序并验证时序，最终实现了正确的双向移位功能。
2. 设计过程中，我犯了一个关键错误——没有正确区分上升沿触发和下降沿触发的工作方式。最初我随意连接了时钟信号，导致寄存器在错误的时钟边沿采样数据，结果移位操作完全错乱，数据出现严重不同步的问题。后在反复测试后，意识到是把上升沿触发和下降沿触发混淆了，修改后达到了预期的成果。

3.4位无符号数乘法器

(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

无符号乘法器的核心设计采用移位-加法算法实现。

- 初始化：将被乘数（B）存入寄存器，乘数（A）逐位移位检测
- 迭代计算：检测A的最低位，若为1则将被乘数B与部分积相加，每周期执行1次右移（A）和左移（B）操作
- 硬件实现：使用D触发器构建移位寄存器，加法器采用4位超前进位结构，控制单元通过状态机管理8个时钟周期的计算流程
- 最终输出8位乘积（ $P=A \times B$ ）

引脚情况如下：

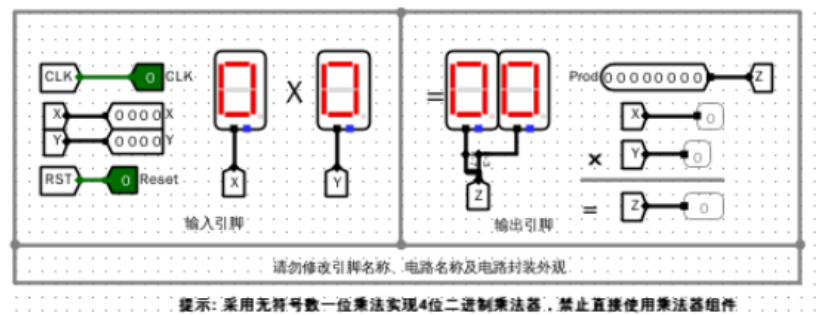


图3.1 4位无符号数乘法器封装情况

实验中用到的已封装的模块：

 


图3.2 4位无符号乘法器中使用到的已封装的8位桶形移位器

 


图3.3 4位无符号乘法器中使用到的已封装的4位同步计数器

(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。

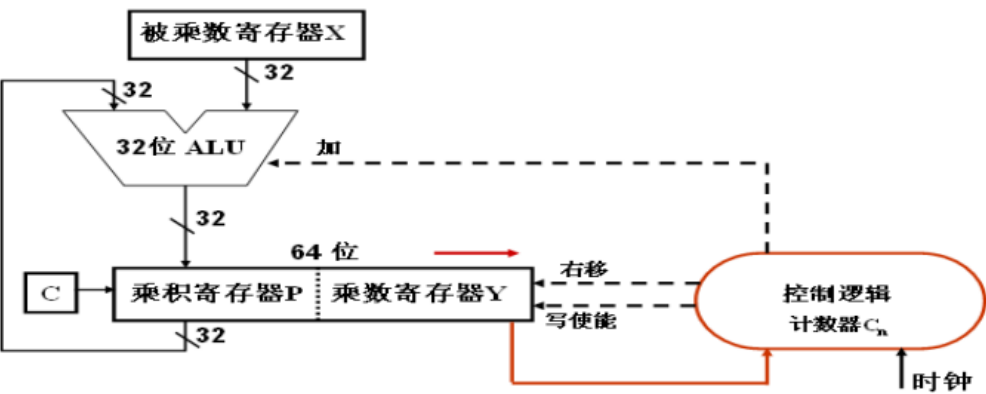


图3.4 无符号数乘法器原理图（以32位为例）

 


图3.5 4位无符号整数乘法器电路图

 


图3.6 用到的模块4位同步计数器实现电路图

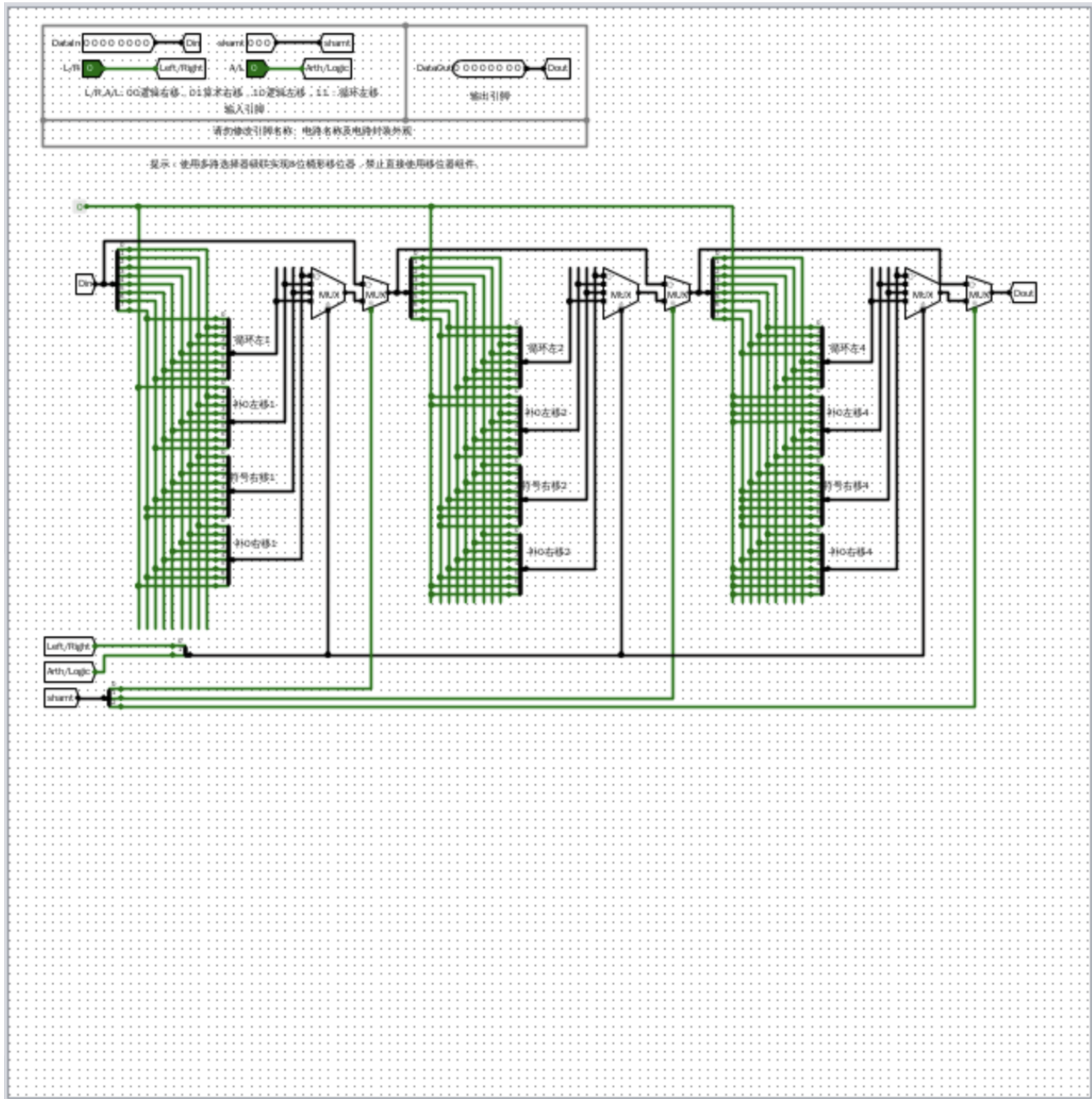


图3.7 用到的模块8位桶形移位器实现电路图

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。

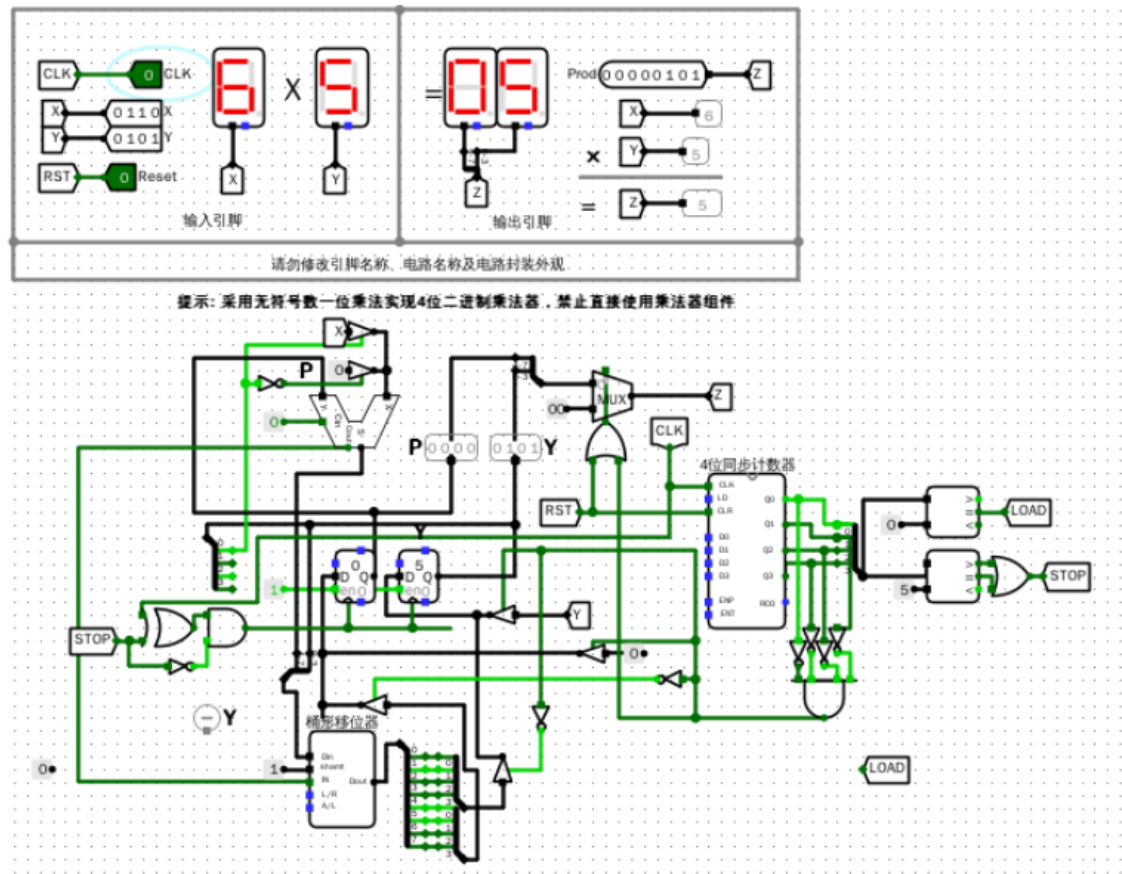


图3.7 4位无符号数乘法器仿真测试状态图一

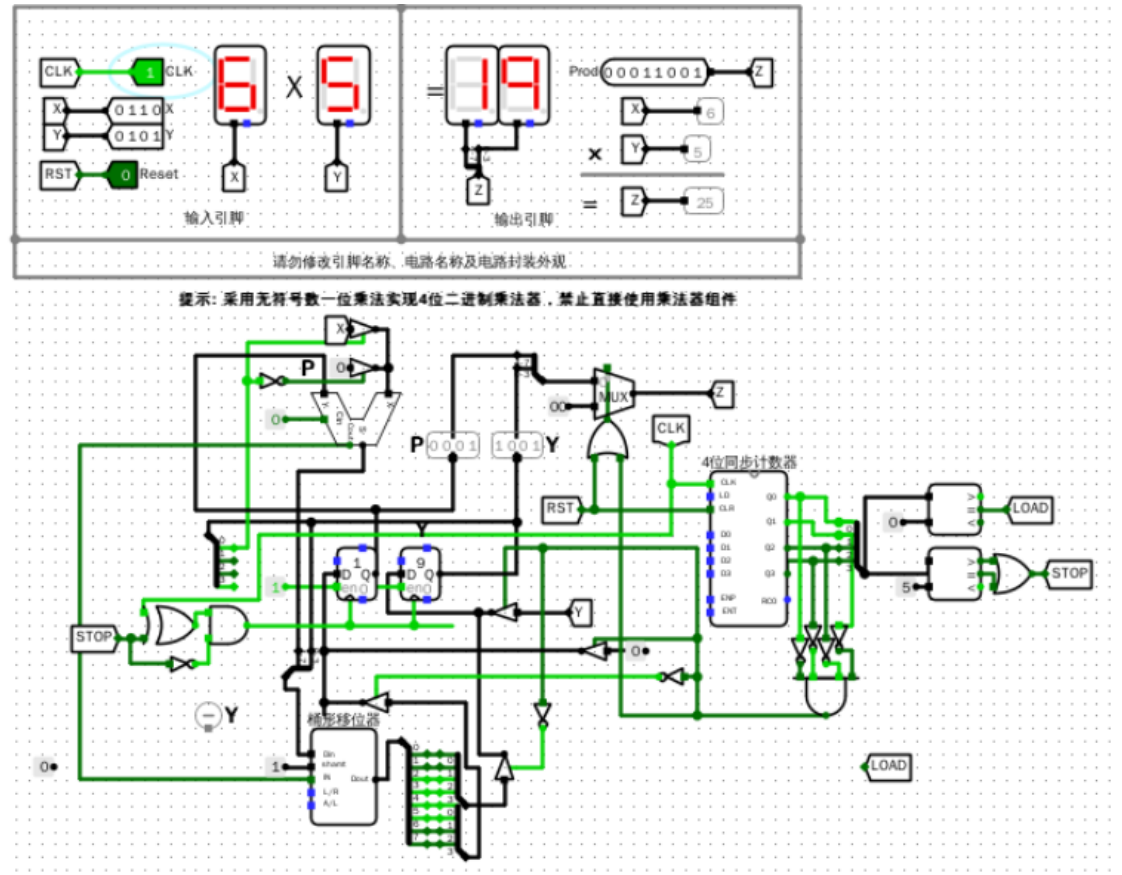


图3.7 4位无符号数乘法器仿真测试状态图二

典型状态真值表

Cnt	Reset	X	Y	Prod
-----	-------	---	---	------

Cnt	Reset	X	Y	Prod
00	1	7	7	00
01	0	7	7	00
02	0	7	7	07
03	0	7	7	3b
04	0	7	7	55
05	0	7	7	62
06	0	7	7	31
07	0	7	7	31
08	1	9	a	00
09	0	9	a	00
0a	0	9	a	0a
0b	0	9	a	05
0c	0	9	a	4a
0d	0	9	a	25
0e	0	9	a	5a
0f	0	9	a	5a
10	1	a	9	00
11	0	a	9	00
12	0	a	9	09
13	0	a	9	54
14	0	a	9	2a
15	0	a	9	15
16	0	a	9	5a
17	0	a	9	5a
18	1	f	f	00
19	0	f	f	00
1a	0	f	f	0f
1b	0	f	f	7f
1c	0	f	f	b7
1d	0	f	f	d3
1e	0	f	f	e1
1f	0	f	f	e1

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

- 在设计4位无符号乘法器时，我错误地将桶形移位器的左移/右移控制信号与数据分线器的选择信号交叉连接，导致部分积移位方向完全错乱。通过重新梳理算法流程、单独测试移位模块功能，并用示波器捕捉关键信号波形，最终发现是控制信号时序不匹配的问题。修正控制单元状态机后，乘法器成功实现了正确的移位累加操作，在8个时钟周期内稳定输出16位乘积。这次调试让我深刻认识到模块化验证和信号时序分析的重要性。
- 在调试基于CLK的时序电路时，我最初未能正确处理LD信号的控制逻辑：当LD=1时应执行数据装载，LD=0时执行移位操作。由于未严格区分这两个状态，导致电路在错误时机执行了错误操作。通过重建设计方案，为LD信号添加多路选择器控制数据通路编写完整的测试用例验证所有状态组合，最终实现了精确的时序控制。
- 这次实验的电路连线确实复杂，我反复连接了两次才完全正确。第一次搭建时，由于寄存器、移位器和加法器之间的控制信号较多，我不小心将几个关键连线交叉接错，导致测试时结果完全异常。发现问题后，我对照电路图逐条检查线路，用不同颜色的导线区分数据线和控制线，特别注

意了桶形移位器的方向控制信号连接。第二次重新布线时终于成功，测试结果符合预期。

4.寄存器堆实验

(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

根据寄存器堆原理图，构建含有32个32位寄存器的寄存器堆Regfile的读写电路，包含两个读数据端口和一个写数据端口，并封装成子电路。寄存器堆的读操作属于组合逻辑操作，无须时钟控制，即当寄存器地址信号RA或RB到达后，经过一个“读取时间”的延迟，读出的数据输出到端口busA或busB上。寄存器堆的写操作则属于时序逻辑操作，需要时钟信号的控制，即在写使能信号（WE）有效的情况下，有效时钟触发边沿到来后将写入数据端口busW上的信息写入RW所指定的寄存器中。时序上，要求在时钟边沿信号达到前，写使能信号WE，写入寄存器地址RW和写入数据busW需保持稳定7定（保持时间），时钟边沿信号到达后也需要保持稳定一段时间（保持时间）。

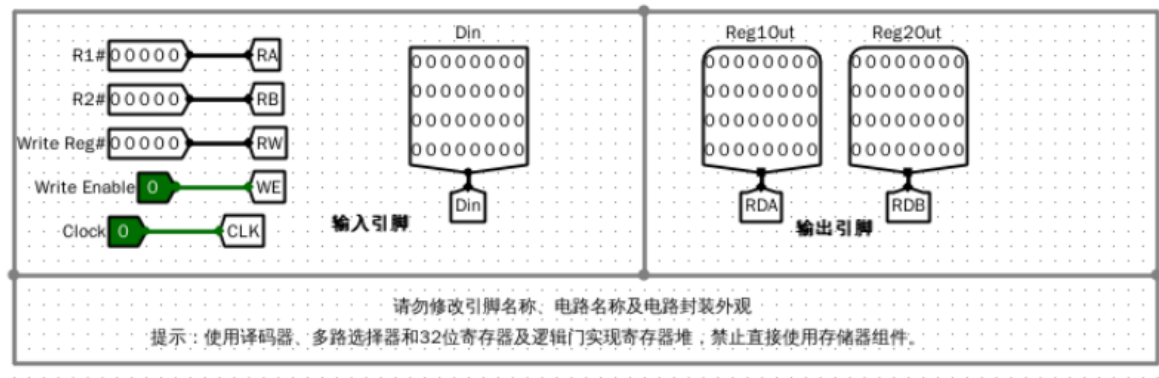


图4.1 寄存器堆引脚示意图

子模块，寄存器介绍：存储二进制数据的时序电路基本单元，32位寄存器可以存储较多的信息，在构建寄存器堆过程中有用。

(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。

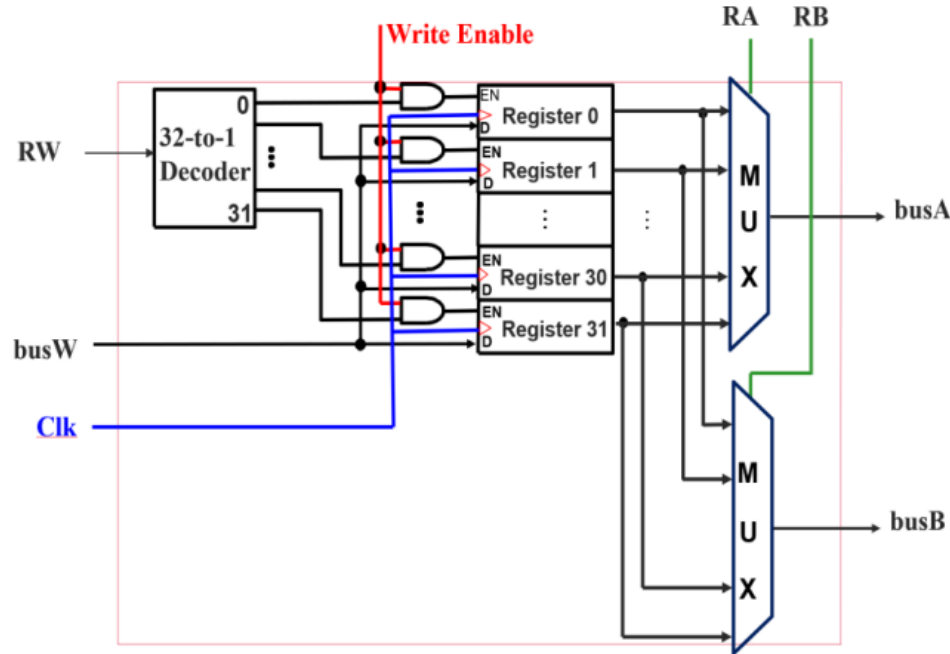


图4.2 寄存器堆实验原理图

 


图4.3 寄存器堆实验电路图

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。

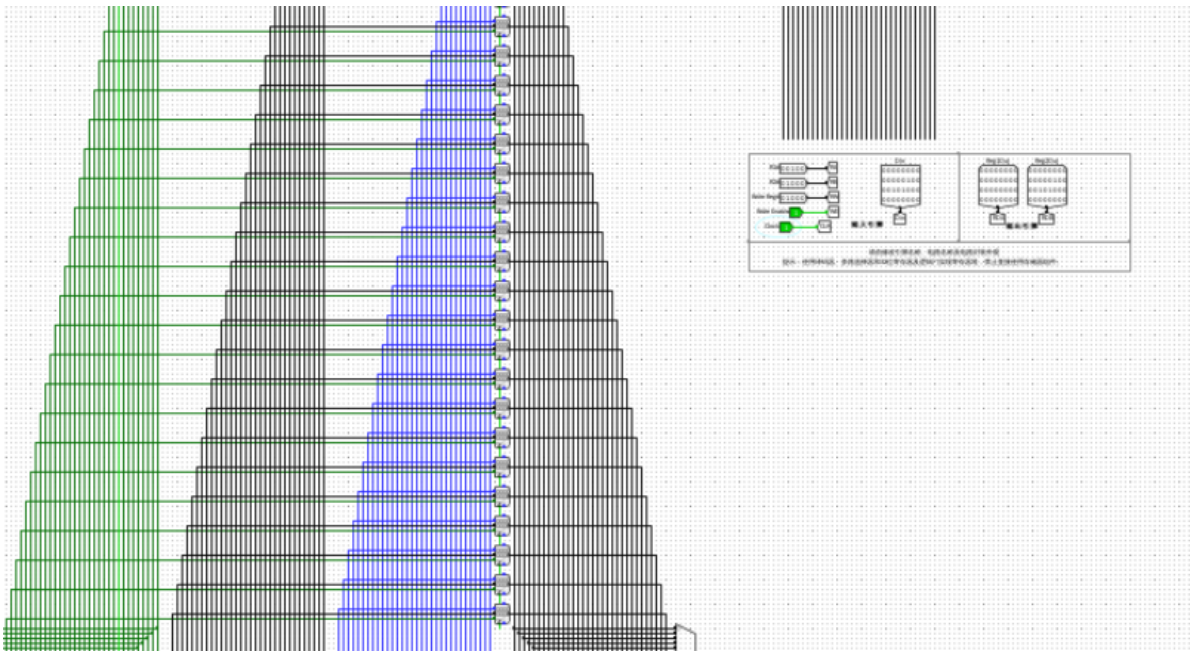


图4.4 寄存器实验仿真测试一

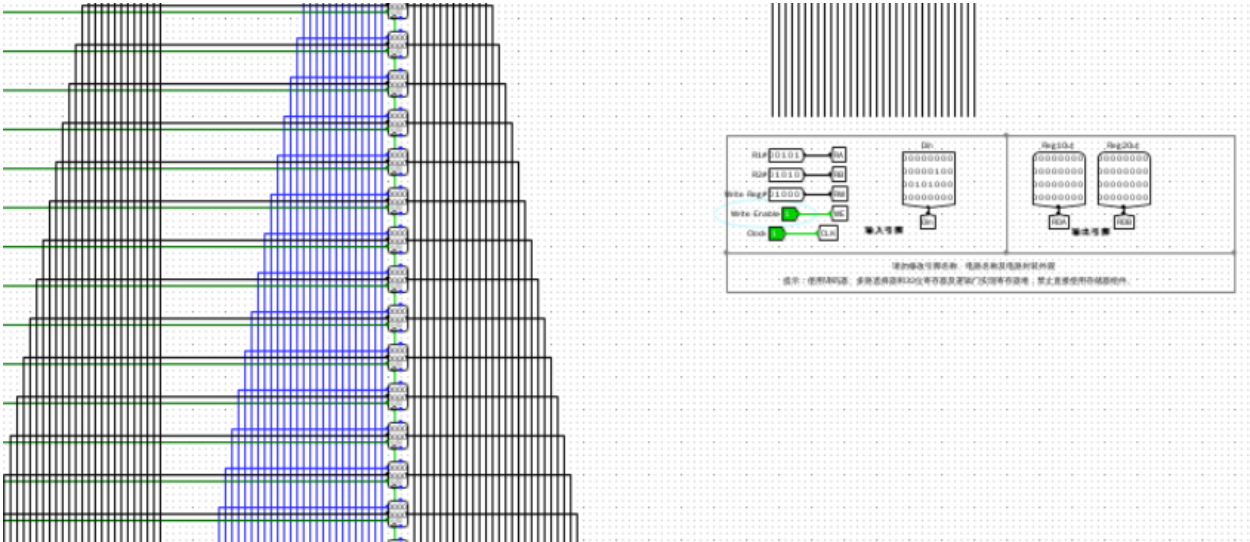


图4.5 寄存器实验仿真测试二

典型状态真值表

Cnt	WE	RW	RA	RB	Din	RDA	RDB
00	1	00	00	00	00000001	00000000	00000000
01	1	01	00	00	005deece	00000001	00000001
02	1	02	00	01	b61488df	00000001	005deece
03	1	03	01	02	f4111591	005deece	b61488df
04	1	04	02	03	023eaf12	b61488df	f4111591
05	1	05	03	04	b578fa6a	f4111591	023eaf12
06	1	06	04	05	d38a8b1c	023eaf12	b578fa6a
07	1	07	05	06	f5d50649	b578fa6a	d38a8b1c
08	1	08	06	07	202e3c08	d38a8b1c	f5d50649
09	1	09	07	08	812fba12	f5d50649	202e3c08
0a	1	0a	08	09	6755ebab	202e3c08	812fba12
0b	1	0b	09	0a	f6e7cab1	812fba12	6755ebab
0c	1	0c	0a	0b	e6bc21b9	6755ebab	f6e7cab1
0d	1	0d	0b	0c	a6c5abc6	f6e7cab1	e6bc21b9
0e	1	0e	0c	0d	58228a26	e6bc21b9	a6c5abc6
0f	1	0f	0d	0e	9dfc1362	a6c5abc6	58228a26
10	1	10	0e	0f	ac5b2754	58228a26	9dfc1362
11	1	11	0f	10	2f43454c	9dfc1362	ac5b2754
12	1	12	10	11	18c3dc9c	ac5b2754	2f43454c
13	1	13	11	12	1abbd85c	2f43454c	18c3dc9c
14	1	14	12	13	cb1b519a	18c3dc9c	1abbd85c
15	1	15	13	14	0f672c6a	1abbd85c	cb1b519a
16	1	16	14	15	e37362d1	cb1b519a	0f672c6a
17	1	17	15	16	39eae41	0f672c6a	e37362d1
18	1	18	16	17	95c7a81f	e37362d1	39eae41
19	1	19	17	18	9b8ab32e	39eae41	95c7a81f
1a	1	1a	18	19	64bb0d7c	95c7a81f	9b8ab32e

Cnt	WE	RW	RA	RB	Din	RDA	RDB
1b	1	1b	19	1a	72f86d97	9b8ab32e	64bb0d7c
1c	1	1c	1a	1b	52130e8e	64bb0d7c	72f86d97
1d	1	1d	1b	1c	1ee9d827	72f86d97	52130e8e
1e	1	1e	1c	1d	9056d989	52130e8e	1ee9d827
1f	1	1f	1d	1e	dc896b07	1ee9d827	9056d989
20	0	00	00	00	913171e3	00000001	00000001
21	0	01	00	00	6a830aaa	00000001	00000001
22	0	02	00	01	ebccdf55	00000001	005deece
23	0	03	01	02	1bead7a1	005deece	b61488df
24	0	04	02	03	70ce89af	b61488df	f4111591
25	0	05	03	04	d6c6f30f	f4111591	023eaf12
26	0	06	04	05	4f2f15f6	023eaf12	b578fa6a
27	0	07	05	06	0bfd3217	b578fa6a	d38a8b1c
28	0	08	06	07	74276d58	d38a8b1c	f5d50649
29	0	09	07	08	c6947ef2	f5d50649	202e3c08
2a	0	0a	08	09	e86e0a71	202e3c08	812fba12
2b	0	0b	09	0a	e71009ff	812fba12	6755ebab
2c	0	0c	0a	0b	d4203d58	6755ebab	f6e7cab1
2d	0	0d	0b	0c	bd817173	f6e7cab1	e6bc21b9
2e	0	0e	0c	0d	64d7cb03	e6bc21b9	a6c5abc6
2f	0	0f	0d	0e	5847aa13	a6c5abc6	58228a26
30	0	10	0e	0f	b183207a	58228a26	9dfc1362
31	0	11	0f	10	5333b778	9dfc1362	ac5b2754
32	0	12	10	11	fad2465a	ac5b2754	2f43454c
33	0	13	11	12	608b2671	2f43454c	18c3dc9c
34	0	14	12	13	1229d521	18c3dc9c	1abbd85c
35	0	15	13	14	bd93bfe7	1abbd85c	cb1b519a
36	0	16	14	15	57945ed9	cb1b519a	0f672c6a
37	0	17	15	16	149d0edc	0f672c6a	e37362d1
38	0	18	16	17	d4a71682	e37362d1	39eaeb41
39	0	19	17	18	97e417ee	39eaeb41	95c7a81f
3a	0	1a	18	19	2594f1d9	95c7a81f	9b8ab32e
3b	0	1b	19	1a	c9e504f9	9b8ab32e	64bb0d7c
3c	0	1c	1a	1b	e21915e7	64bb0d7c	72f86d97
3d	0	1d	1b	1c	794e8b3c	72f86d97	52130e8e
3e	0	1e	1c	1d	2c9b12e4	52130e8e	1ee9d827
3f	0	1f	1f	1f	71947694	dc896b07	dc896b07

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

1. 在实现寄存器堆的过程中，由于寄存器数量较多且每个寄存器需要连接读写端口、数据输入输出线及控制信号，导致连线复杂度显著增加。面对密集的交叉走线和重复性连接，我不得不大量使用复制粘贴操作以提高效率，但这也带来了后期检查与调试的困难。通过分逐个验证，最终确保了连线的正确性。
2. 在实现寄存器堆时，我起初对“读取是组合逻辑而写入是时序逻辑”感到困惑。经过分析，我理解到读取只需直接输出存储的数据（组合逻辑），而写入需要时钟边沿触发以确保数据稳定（时序逻辑）。这一区别源于寄存器需在时钟控制下更新状态，而读取无需等待时钟。

5.数字时钟实验

(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

在 6 个 7 段数码管上显示数字时钟时分秒，当计时到 23:59:59 后进入 00:00:00，时分秒之间用小数点分隔；整点时点亮三色 LED 灯组件，按照格雷码赋值，每秒显示一种颜色，持续显示 10 秒；通过 8421BCD 码设置初始时间，在载入时，如果初始时间数值超出实际范围，则报输入错，且不能被载入。利用同步计数器电路实现 0~9 十进制计数器、0~59 六十进制计数器和 0~23 二十四进制计数器。当时分秒的低位计数到 9 时，高位计数加 1，低位清零。当秒数计数到 59 后秒数清零，分钟计数加 1；当分钟计数达到 59 且秒数也到达 59 秒时，分钟清零，小时计数加 1；当小时计数到 23，且分钟和秒数都是 59 时，小时数清零。当载入信号 LD=1 有效时，检查设置时间数值：小时高低位 HH1 和 HH0、分钟高低位 MM1 和 MM0、秒数高低位 SS1 和 SS0，如果在有效数据范围之内，则载入时钟初值，否则 INErr 赋值 1。当计时到 59 分 59 秒进入整点时，三色 RGB LED 灯按照格雷码（蓝色为高位、红色为低位）的顺序轮流点亮三色灯（红色、黄色、绿色、青色、白色、品红、蓝色、黑色、红色、黄色），并持续 10 个时钟周期。需要独立设计电路进入计数状态，设置开始计数标志位和结束计数标志位，并实现格雷码的转换。

电路模块的封装情况示意图如下：

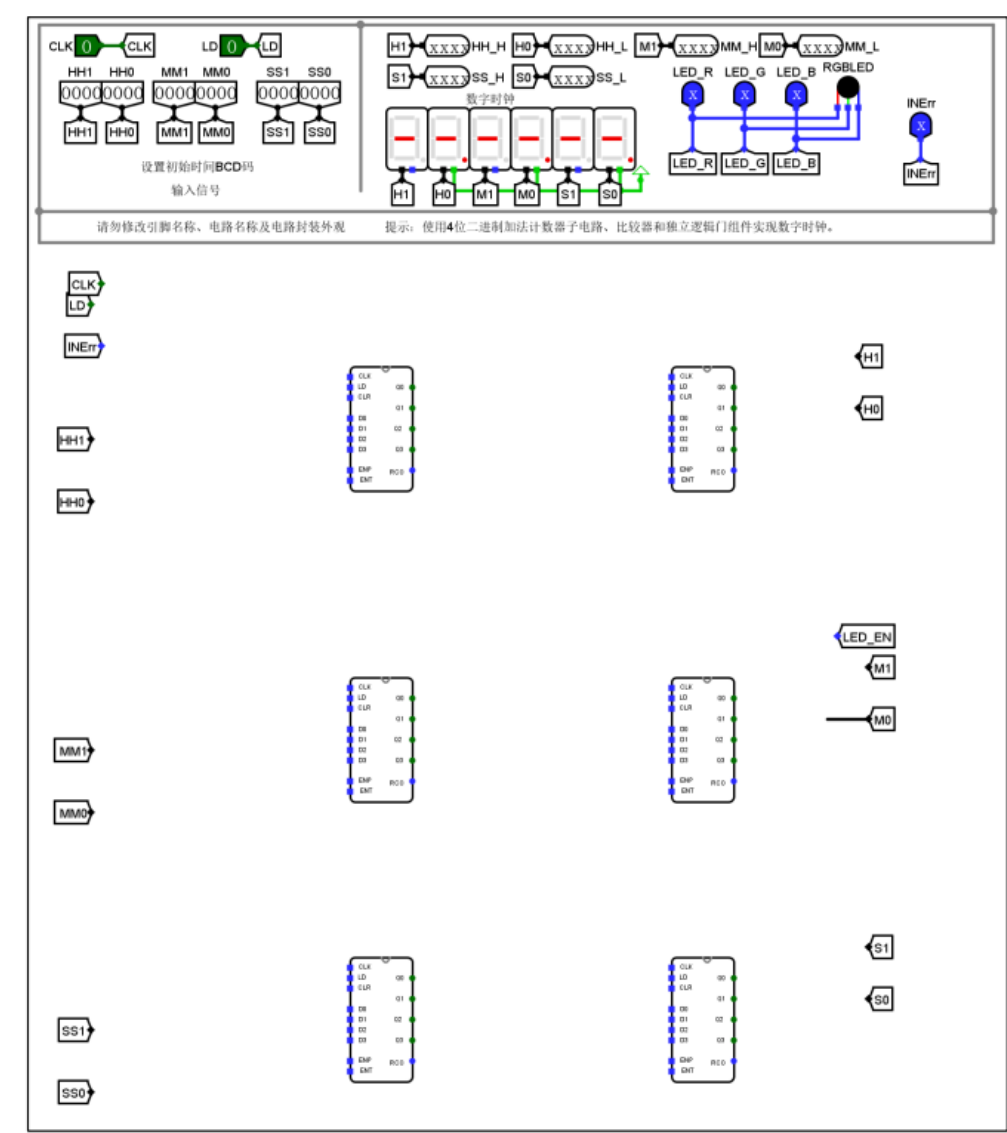


图5.1 数字时钟实验引脚情况示意一

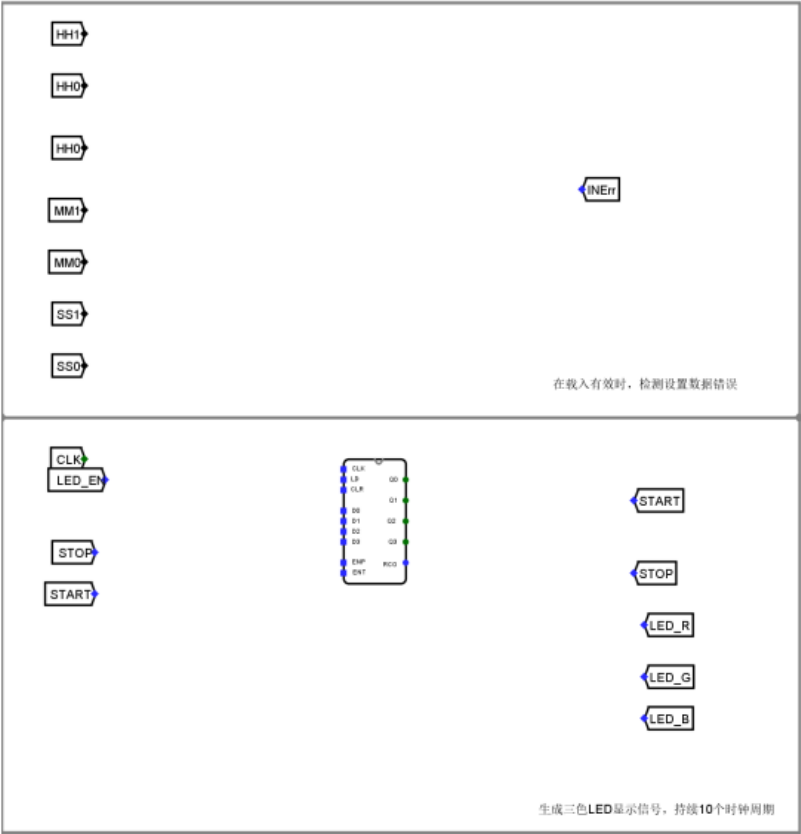


图5.2 数字时钟实验引脚情况示意二

(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。

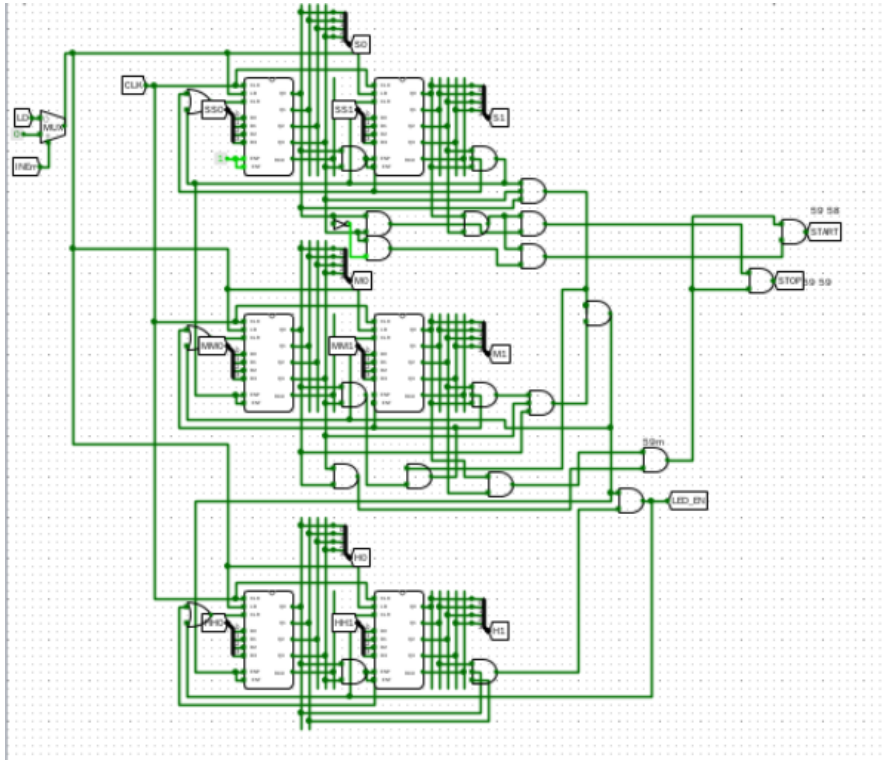


图5.3 数字时钟实验电路图一

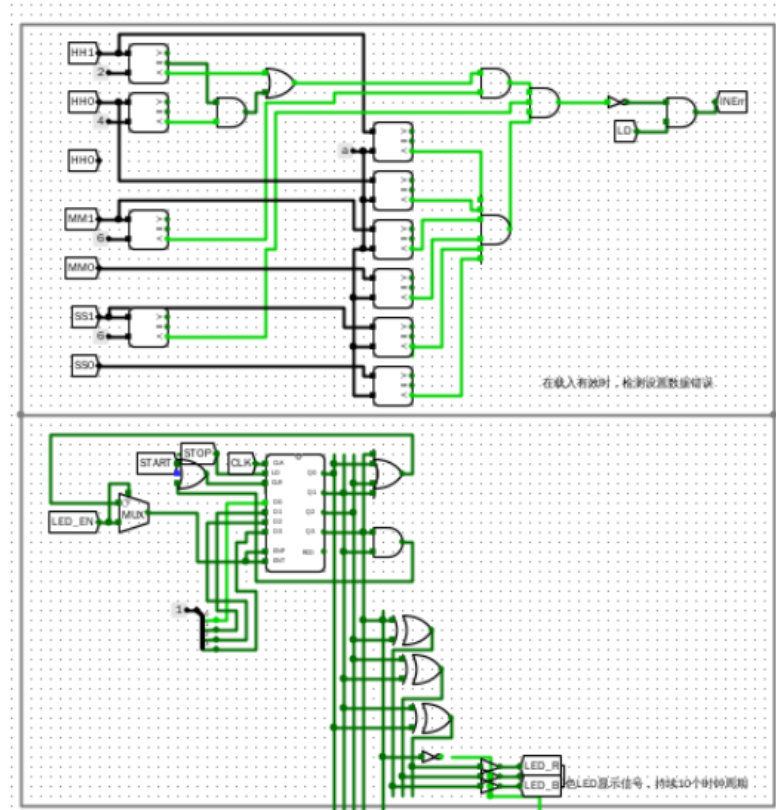


图5.4 数字时钟实验电路图二

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。

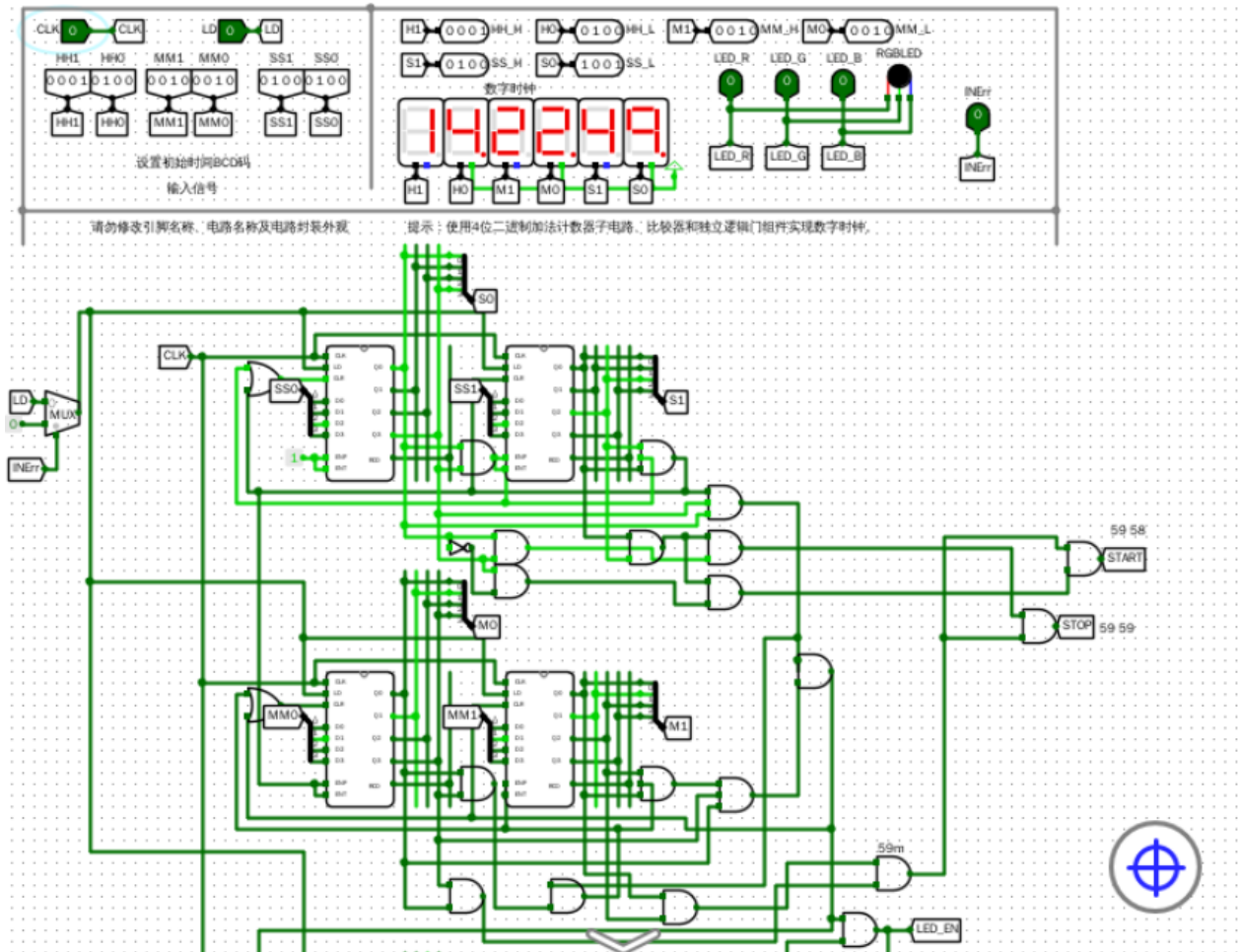


图5.5 数字时钟实验仿真测试一

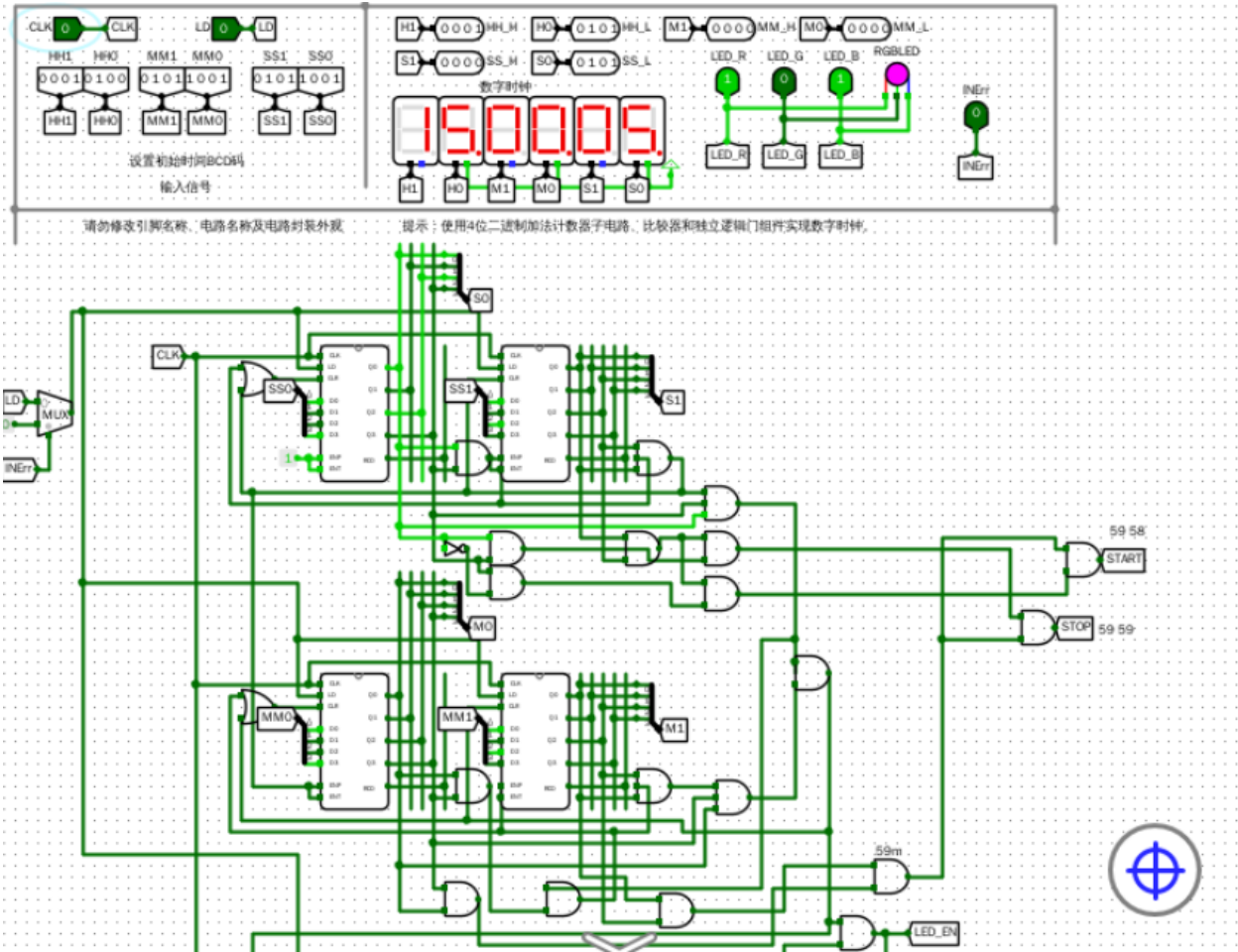


图5.5 数字时钟实验仿真测试二

典型状态真值表

Cnt	LD	HH1	HH0	MM1	MM0	SS1	SS0	HH_H	HH_L	MM_H	MM_L	SS_H	SS_L	LED_R	LED_G	LED_B	INErr
00	1	2	3	5	9	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	2	3	5	9	4	9	2	3	5	9	4	9	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	1	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	2	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	3	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	4	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	5	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	6	0	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	7	0	0	0	0
0a	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	8	0	0	0	0
0b	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	5	9	0	0	0	0
0c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
0f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0

Cnt	LD	HH1	HH0	MM1	MM0	SS1	SS0	HH_H	HH_L	MM_H	MM_L	SS_H	SS_L	LED_R	LED_G	LED_B	INErr
11	1	1	1	5	9	5	8	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0
12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	5	8	0	0	1	0
13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	5	9	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0
17	1	2	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	1	1	1
18	1	2	3	6	0	0	0	1	2	0	0	0	4	1	1	1	1
19	0	2	3	6	0	0	0	1	2	0	0	0	5	1	0	1	0
1a	1	1	2	3	4	5	6	1	2	0	0	0	6	0	0	1	0
1b	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	0	0	0	1
1c	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	7	1	0	0	0
1d	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	8	1	1	0	0
1e	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	9	0	0	0	0
1f	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	0	0	0	0	0	0

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

1. 在制作数字时钟时，我误以为数码管的亮灯状态会受载入信号控制。经过调试发现，即使未给载入信号，数码管仍会显示默认值。这是因为显示驱动电路独立于载入逻辑，只要数码管使能端有效就会持续刷新显示。通过分析电路结构，我认识到载入信号仅影响寄存器更新，而非显示模块。
2. 在实现同步计数器与格雷码转换模块时，由于同步计数器采用4位输出而格雷码仅使用3位，我最初误以为两者位数必须一致。经分析发现，实际只需取计数器低3位进行格雷码转换即可，高位溢出可忽略。这一认知误区源于对编码独立性的理解不足。通过调整转换逻辑，最终实现了3位格雷码与4位计数器的正确对应。

思考题在报告开头处