 


实验报告


思考题

1. 根据 2 选 1 多路选择器的与-或电路，替换成与非-与非电路，并分析两种电路的特性。




实现如图

2. 实现 4 位二进制数转换成格雷码的转换电路。

 


实现如图

3. 实现 4 位二进制数的奇偶校验位生成电路。

 

偶校验位生成电路实现

 

奇校验位生成电路实现

基本信息

实验名称：基本逻辑部件设计 实验人：241220071葛家韬

实验目的

- 1. 掌握 Logisim 软件的使用方法。
- 2. 掌握门电路的实现方法。
- 3. 掌握数字系统设计的基本设计方法。
- 4. 掌握子电路的设计和应用。
- 5. 熟练运用分线器、隧道、探针等 Logisim 组件的。

实验环境

Logisim 2.16

实验内容

1.利用基本逻辑门设计一个 3 输入多数表决器


(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

通过比较三个输入信号，输出与多数输入相同的值。若两个或三个输入为1，则输出1；否则输出0。
实验电路较为简单，不需要顶层模块设计图。

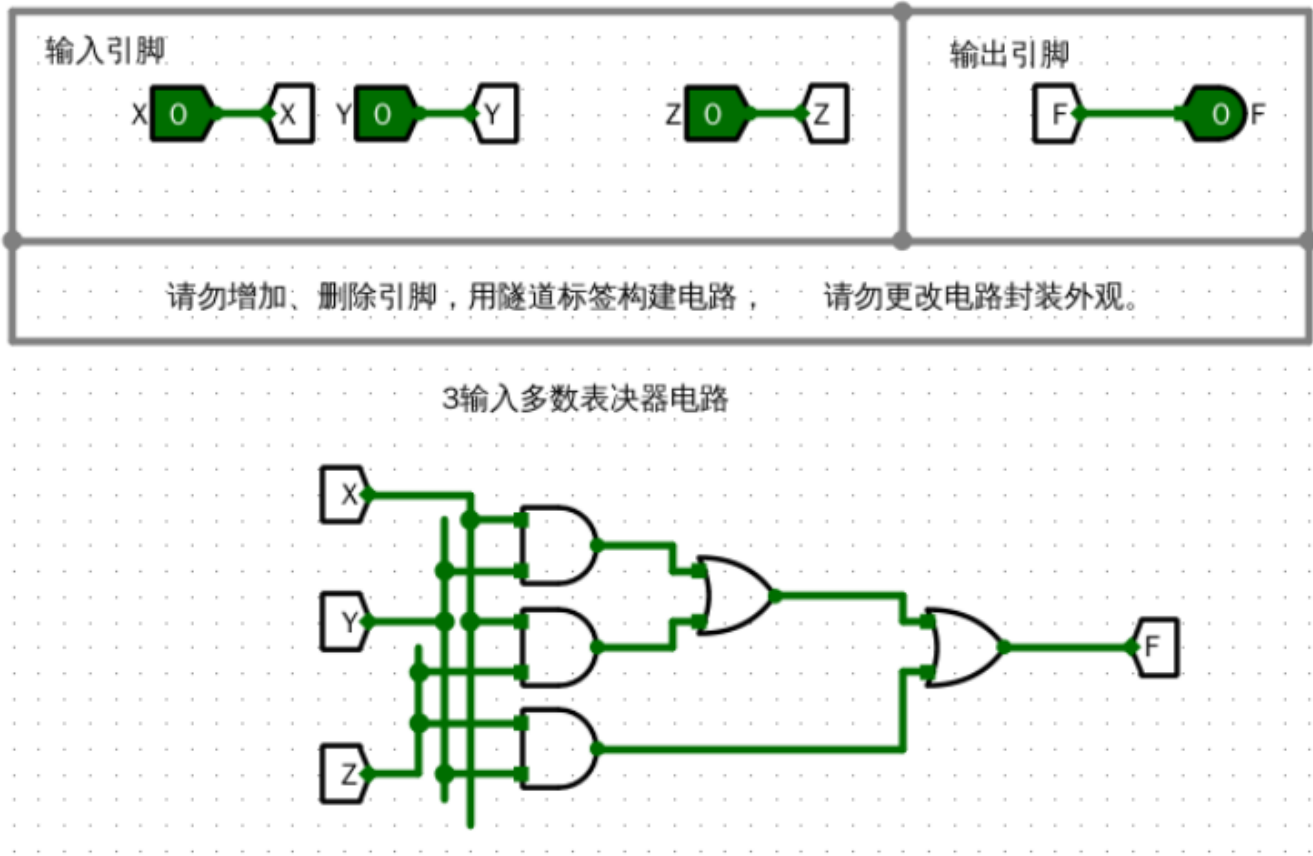(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。



多数表决器电路图

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。



仿真测试截图

真值表

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

要注意：PMOS和NMOS是MOSFET的两种类型，它们的结构和工作原理决定了源极的接法。PMOS的源极通常接电源，因为其沟道由空穴导电，当栅极电压低于源极时，PMOS导通。而NMOS的源极通常接地，因为其沟道由电子导电，当栅极电压高于源极时，NMOS导通。这种接法确保了两种晶体管在电路中能够正常工作，实现逻辑功能。

2.利用 CMOS 晶体管构建两输入或门，并验证其功能

(1) 实验整体方案设计


要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

先构建或非门再连接或非门来形成两输入或门。或非门由并联的NMOS管和串联的PMOS管组成，输出为两输入或操作的反相结果。随后，或非门的输出接入一个由PMOS和NMOS管构成的反相器（非门）。

实验电路较为简单，不需要顶层模块设计图。

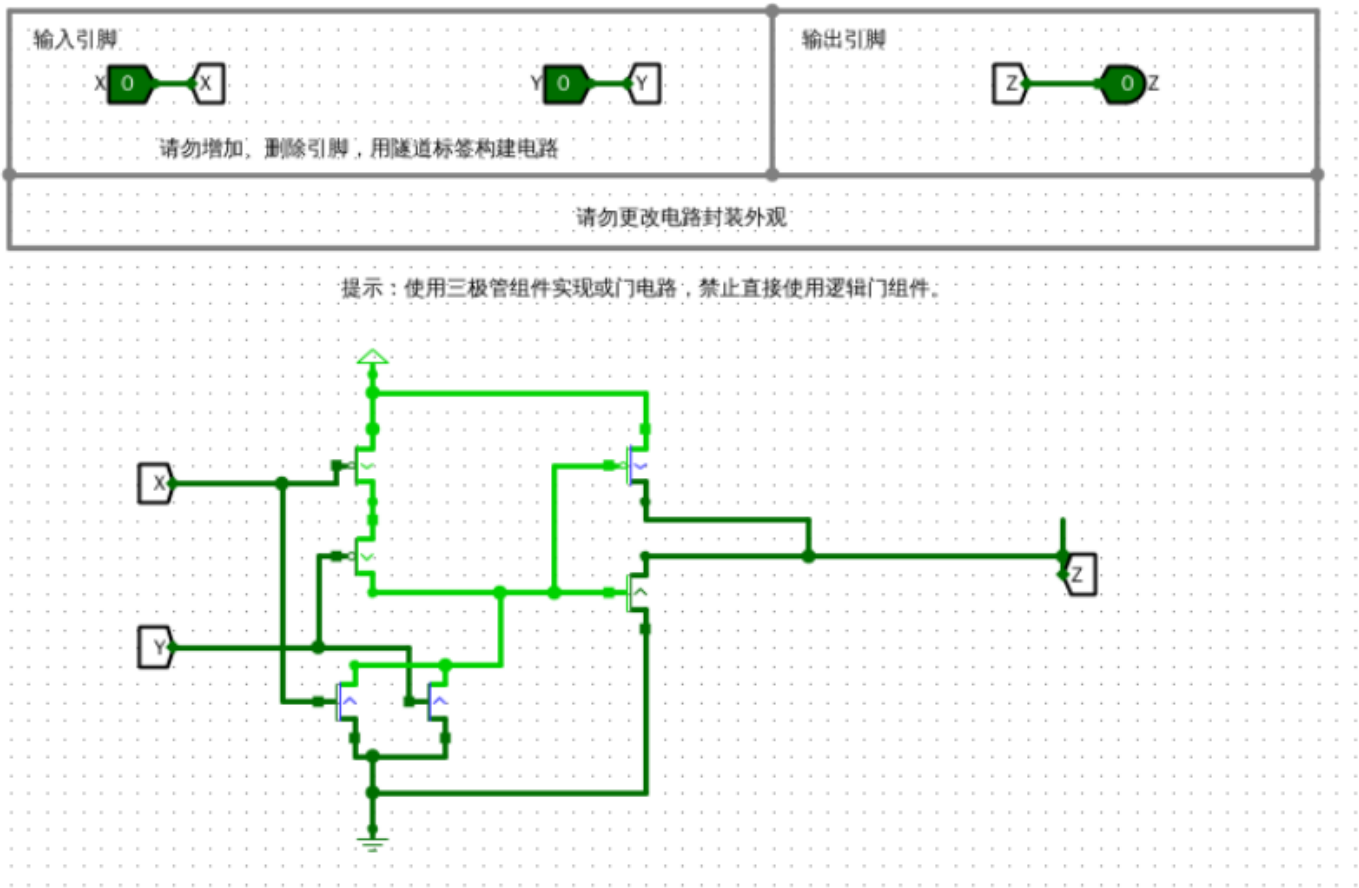(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。



多数表决器电路图

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。



仿真测试截图

真值表

X	Y	Z
---	---	---

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

传输门由PMOS和NMOS并联组成，利用互补控制信号实现双向导通。当控制信号为高时，PMOS和NMOS同时导通，信号从输入到输出传输；控制信号为低时，两者截止，阻断信号传输。

3.2选1多路选择器 (1)

(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。


将输入A与选择信号S的非相与，输入B与S相与，再将两结果相或。S为0时输出A， S为1时输出B。
实验电路较为简单，不需要顶层模块设计图。

(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。



提示：使用三极管组件实现或门电路，禁止直接使用逻辑门组件。

 

多数表决器电路图

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。



仿真测试截图

真值表

D0	D1	S	Y
0	0	0	0
0	0	1	0

D0	D1	S	Y
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

实验过程中没有遇到任何错误。

4.2选1多路选择器 (2)


(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

传输门控制输入A和B的通断，选择信号S决定传输门状态，S为0时输出A，S为1时输出B，实现信号选择功能。实验电路较为简单，不需要顶层模块设计图。

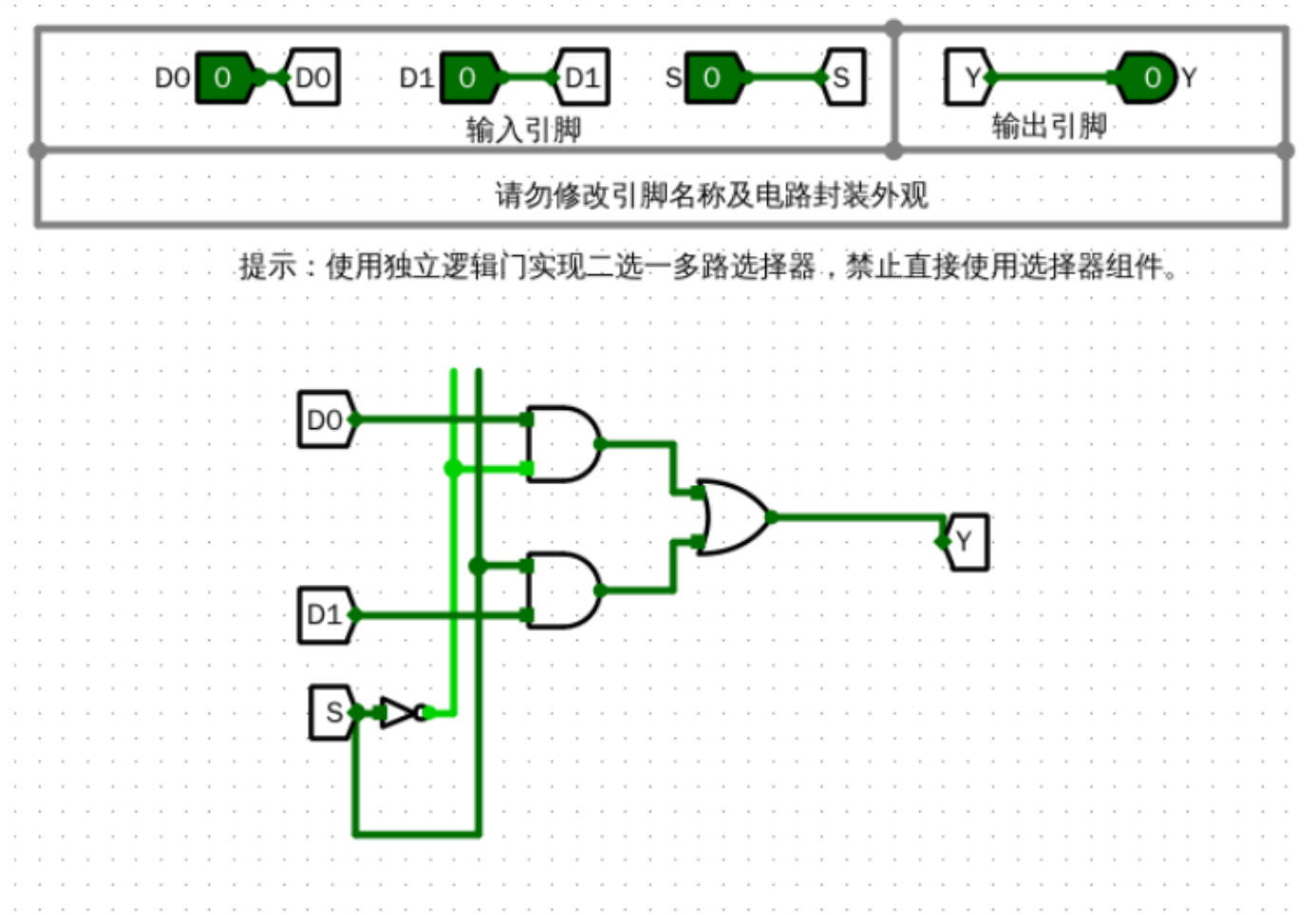(2) 实验原理图和电路图

要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。



提示：使用独立逻辑门实现二选一多路选择器，禁止直接使用选择器组件。

多数表决器电路图

(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。



仿真测试截图

真值表

D0	D1	S	Y
0	0	0	0

D0	D1	S	Y
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

这个实验中的错误也很容易由传输门造成。传输门由PMOS和NMOS并联组成，利用互补控制信号实现双向导通。当控制信号为高时，PMOS和NMOS同时导通，信号从输入到输出传输；控制信号为低时，两者截止，阻断信号传输。

5.4选择1多路选择器


(1) 实验整体方案设计

要求：说明本次实验的顶层设计模块图，对每个子模块进行详细描述，定义输入输出引脚，数据及控制信号的传输通道等。

通过封装三个2选1多路选择器，利用两级选择信号（S1、S0）逐级筛选，将四个输入信号（D0-D3）依次传递，最终实现4选1多路选择功能。
实验电路较为简单，不需要顶层模块设计图。

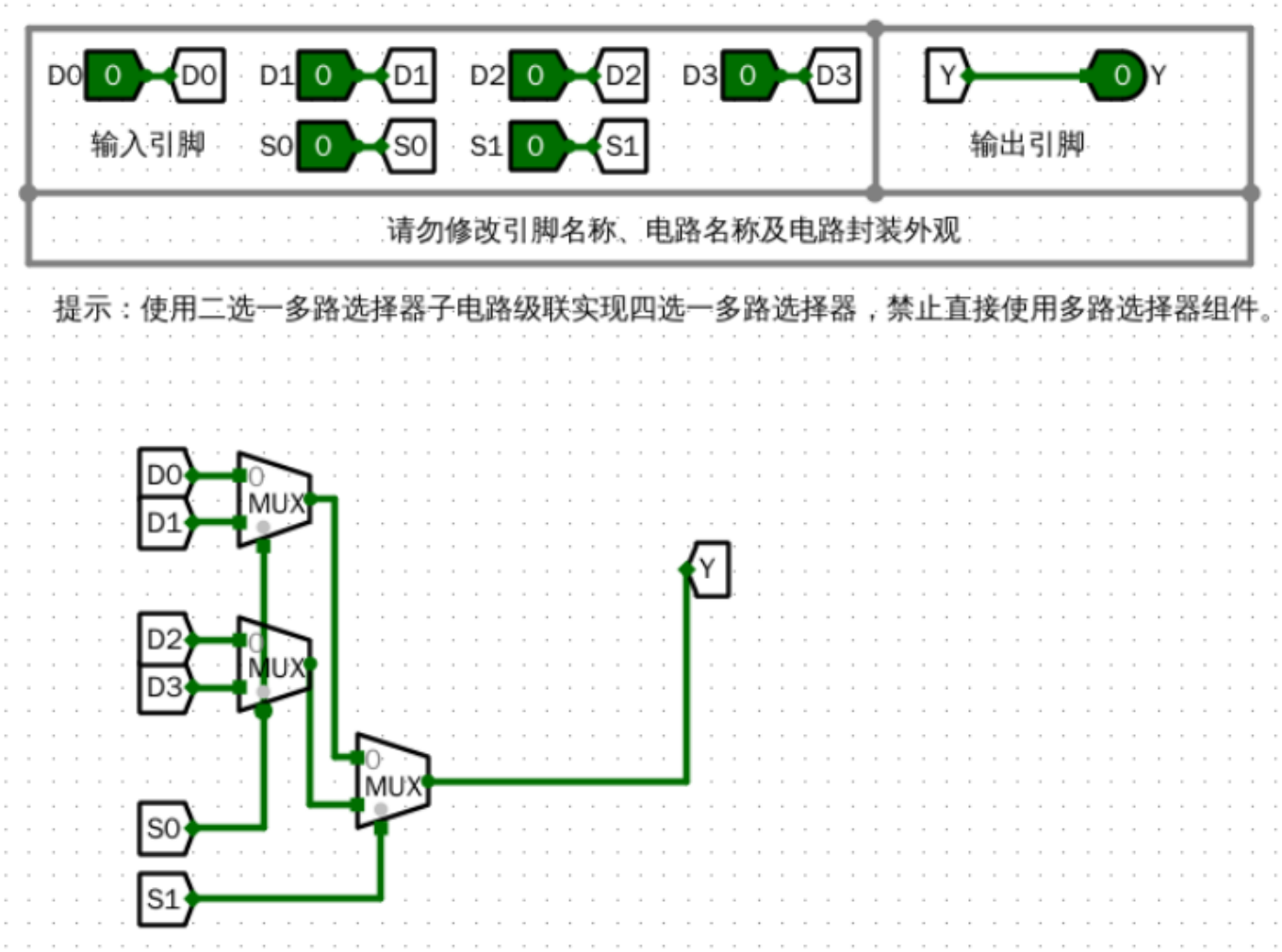(2) 实验原理图和电路图


要求：给出每个子模块的原理图和 Logisim 中的电路图，定义子模块的外观图。如果对实验指导讲义中的内容提出优化或改进，需要此说明原因、方法和效果。



多数表决器电路图

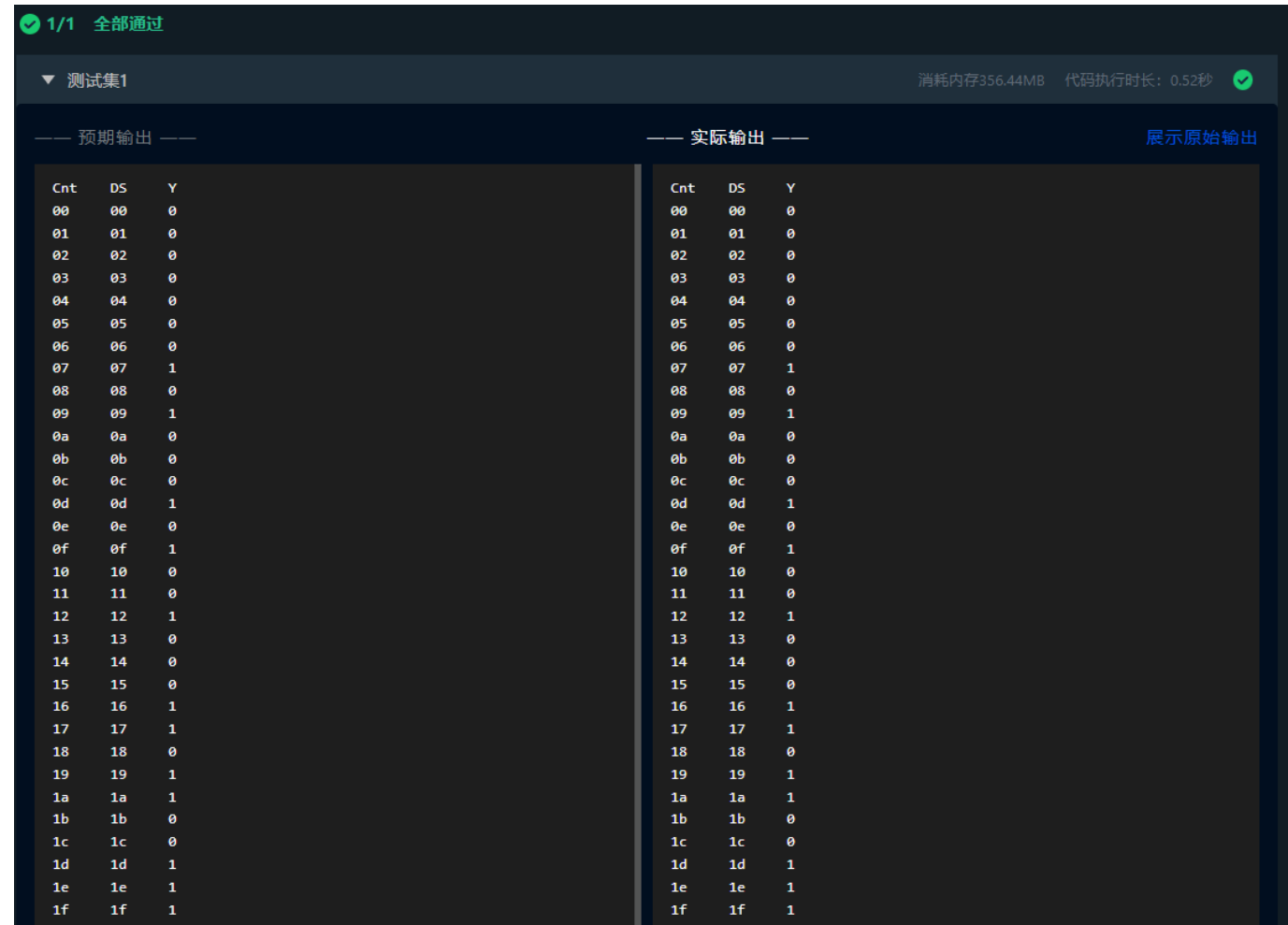(3) 实验数据仿真测试图

要求：根据实验要求，输入测试数据，选择单步时钟执行，截取仿真运行时的电路图，分析电路状态是否满足设计需求。说明子模块的功能，列出子模块的功能表。



仿真测试截图

真值表

D0	D1	S	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(4) 错误现象及分析

要求：在电路设计、连接和仿真运行时，遇到的任何错误，都需要截屏放置到实验报告中，并分析错误原因和解决办法。

将二路选择器的引脚顺序弄反，导致逻辑功能完全错误。这种错误还很难察出来

思考题在报告开头处